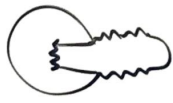


Devre Elemanlarının

Sembollerle

Gösterimi


Sembol



— Ampul —



— Pil —

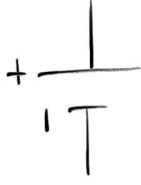


— Anahtar —





Açık

Kapalı

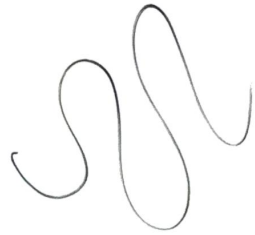


— Kablo —

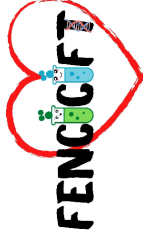

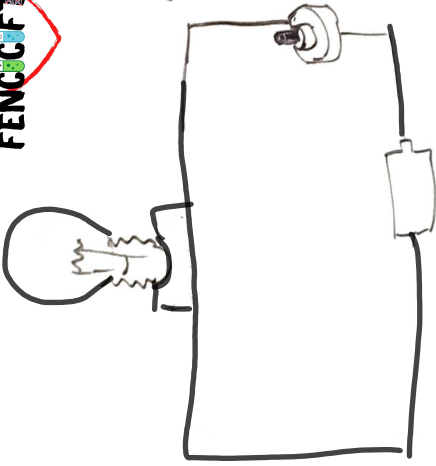

Çambollerle qızınız.

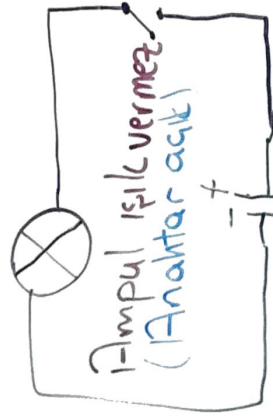


Ampul ışık vermez
(Anahtar açık)

1 ampul, 1 pil, 1 anahtar
Kablolar

Devre Semaları


2 pil, 1 ampul,
1 kapalı anahtar
ve kablolar

Çambollerle qızınız

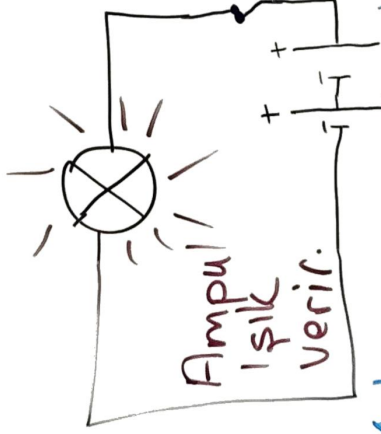


Ampul
ışık
verir.

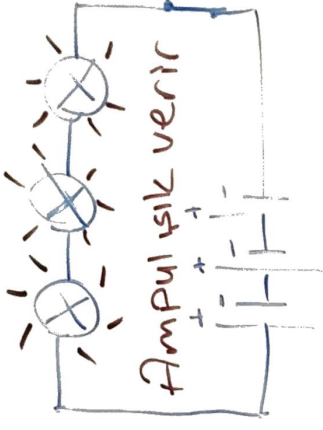
1. devrenin ampulu ışık verseydi, bu devrenin ampülü ondan daha parlak yanardı.



Ampul ışık verir

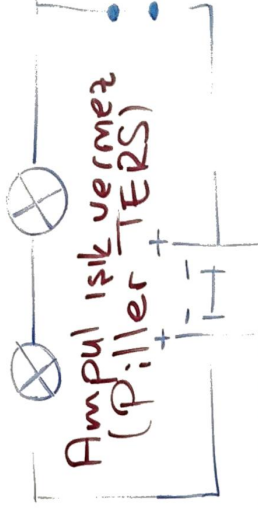

Ampul ışık vermez
(Piller TERS)

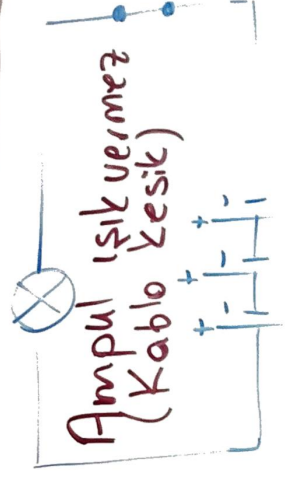

Ampul ışık vermez
(Kablo Kesik)